

## Guía Práctica 1 - Verilog Risc V

**Importante:** De cada circuito es necesario diseñar su correspondiente banco de pruebas para detectar y corregir errores qué de otro modo serán difíciles de identificar en etapas posteriores de su aplicación. El banco de pruebas debe crearse y ejecutarse antes de pasar al siguiente desarrollo de circuito.

### Parte 1:

Empezaremos por diseñar en verilog los circuitos correspondientes al risc-V qué mantienen el estado del sistema. De cada circuito es necesario diseñar su correspondiente banco de pruebas para detectar y corregir errores qué de otro modo serán difíciles de identificar en etapas posteriores de su aplicación.

#### 1. Registro Contador de programa.

El mismo es un registro de 16 bits de tipo biestable D.

Nombre: PC

Entradas: clk, pcNext(16).

Salidas: pc(16).

#### 2. Memoria de Instrucciones.

El mismo es un arreglo de 64 registros de 32 bits.

Nombre: IM

Entradas: addres(16).

Salidas: rd(32).

#### 3. Banco de Registros.

El mismo es un arreglo de 32 registros de 32 bits con:

Nombre: BR

Entradas: clk, a1(5), a2(5), a3(5), wd3(32), we.

Salidas: rd1(32), rd2(32).

#### 4. Memoria de Datos.

El mismo es un arreglo de 32 registros de 32 bits con:

Nombre: DM

Entradas: clk, addres(16), wd(32), we.

Salidas: rd(32).

### Parte 2:

Continuaremos por diseñar en verilog los circuitos qué resulten auxiliares para el camino de datos.

#### 5. Extensión de Signo

El mismo es dispositivo qué extiende el bit de signo para operar con la ALU con:

Nombre: SE

Entradas: inm(25) src(2).

Interiores i0(31:20), is1(31:25, 11:7), ib2(31, 7, 30:25, 11:8, 1'b0), i 3( )

Salidas: inmExt(32).

#### 6. Unidad Aritmetico Logica

El mismo es dispositivo qué: suma, resta por C2, AND, OR, SLT. a continuacion su tabla de verdad.

ALUControl <sub>2:0</sub>	Function
000	add
001	subtract
010	and
011	or
101	SLT

Nombre: ALU

Entradas: srcA(32), srcB(32), ALUControl(3).

Salidas: res(32).

#### 7. Unidad Aritmetico Logica

El mismo es dispositivo que suma

Nombre: Adder

Entradas: op1(32), op2(32).

Salidas: sal(32).

#### 8. Multiplexor 2x1

El mismo es multiplexor 2x1 de 32 bits

Nombre: Mux2x1

Entradas: e1(32), e2(32) sel.

Salidas: sal(32).

### Parte 3:

Continuaremos por diseñar en verilog los circuitos de la unidad de control.

#### 9. Unidad de Control

El mismo es la unidad que controla el camino de datos y contendrá dos módulos: el Decodificador principal y el Decodificador de ALU.

Nombre: UC

Entradas: f7, f3(2:0), op(6:0), zero.


Salidas: sal(0:9) {pcSrc, resSrc, memWrite, ALUcontrol(2:0), aluSrc, inmSrc(1:0), regWrite ...

#### 10. Decodificador Principal

El mismo es la unidad que decodifica el tipo de instrucción para generar el camino de datos.

A continuación definimos su tabla de verdad.

op	Instruct	RegWrite	ImmSrc	ALUSrc	MemWrite	ResultSrc	Branch	ALUOp
3	<b>lw</b>	1	00	1	0	1	0	00
35	<b>sw</b>	0	01	1	1	X	0	00
51	<b>R-type</b>	1	XX	0	0	0	0	10
99	<b>beq</b>	0	10	0	0	X	1	01

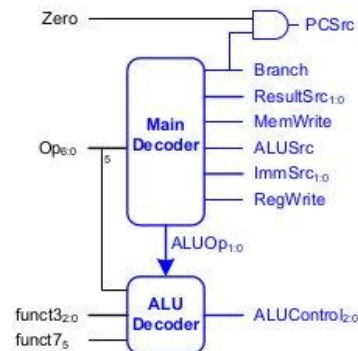

Nombre: mainDeco

Entradas:  $op(6:0)$ .


Salidas: branch, resSrc(1:0), memWrite, aluSrc, inmSrc(1:0), regWrite, aluOp(1:0)

#### 11. Decodificador de ALU

El mismo es la unidad que decodifica el tipo de operación para generar el control de la ALU.

A continuación definimos su tabla de verdad.

$ALUOp$	funct3	$op_5, funct7_5$	Instruction	$ALUControl_{2:0}$
00	x	x	<b>lw, sw</b>	000 (add)
01	x	x	<b>beq</b>	001 (subtract)
10	000	00, 01, 10	<b>add</b>	000 (add)
	000	11	<b>sub</b>	001 (subtract)
	010	x	<b>slt</b>	101 (set less than)
	110	x	<b>or</b>	011 (or)
	111	x	<b>and</b>	010 (and)

 

Nombre: aluDeco

Entradas:  $op(5)$ ,  $f7$ ,  $f3(2:0)$ ,  $aluOp(1:0)$

Salidas: aluControl(2:0)